

$$M_1: V_T = 0.6V$$

$$\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} = 1mA/V^2$$

$$Q_2: I_S = 10^{-16}A, V_A = \infty, V_{G,Sat} = 0.2V$$

$$\beta_F = \beta = 200, V_{TH} = 25mV$$


a) $I_{C2} = 100\mu A, V_O = 1V = 2V - R_L \cdot 100\mu A \rightarrow R_L = 10k\Omega$

$$\rightarrow I_{B1} \approx I_{C2} = 100\mu A \rightarrow I_{C2} = I_S e^{\frac{V_{BE}}{V_{TH}}} \rightarrow V_{BE} = V_{TH} \ln\left(\frac{I_{C2}}{I_S}\right) = 0.691V$$

$$I_{B1} = \frac{\mu_n C_{ox}}{2} \frac{W}{L} (V_{GS1} - V_T)^2 \rightarrow V_{GS1} = \sqrt{\frac{2 I_{B1} L}{\mu_n C_{ox} W}} + V_T = 1.047V$$

$$V_I = 0 - V_{BE2} + V_{GS1} = 0.356V$$

b)

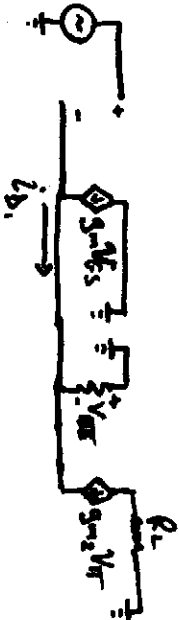

$$i_{b1} = (i_{B2} + i_{C2}) = \left(1 + \frac{1}{\beta}\right) i_{C2}$$

$$V_O = -R_L i_{C2} = \frac{i_{b1} R_L}{1 + \frac{1}{\beta}} = \frac{V_{in} g_{m1} R_L}{\left(1 + \frac{1}{\beta}\right) \left(1 + \frac{g_{m1}}{g_{m2}}\right)}$$

$$i_{b1} = V_{GS1} \cdot g_{m1}, \quad V_S = i_{b1} \cdot \frac{1}{g_{m2}} \quad \leftarrow \text{Reflection}$$

$$V_{GS1} = V_{in} - V_S = V_{in} - i_{b1} \cdot \frac{1}{g_{m2}}$$

$$i_{b1} = V_{in} g_{m1} - i_{b1} \cdot \frac{g_{m1}}{g_{m2}}$$

$$i_{b1} = \frac{V_{in} g_{m1}}{1 + \frac{g_{m1}}{g_{m2}}}$$


$$a_v = \frac{V_O}{V_i} = \frac{g_{m1} R_L}{\underbrace{\left(1 + \frac{1}{\beta}\right) \left(1 + \frac{g_{m1}}{g_{m2}}\right)}_{\text{negligible}}}$$

c) $g_{m1} = \sqrt{2 I_{B1} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L}} = 4.47 \times 10^{-4} A/V$


$$g_{m2} = \frac{I_{C2}}{V_{TH}} = 4.0 \times 10^{-3} A/V$$

$$a_v = \frac{10k \cdot g_{m1}}{1 + \frac{g_{m1}}{g_{m2}}} = 4.02$$

2)

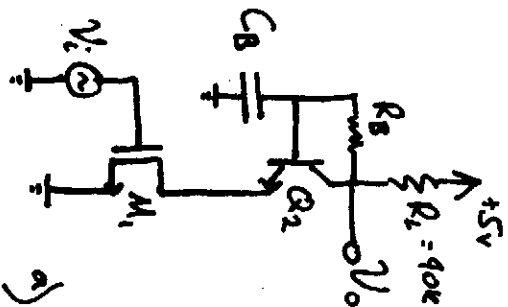

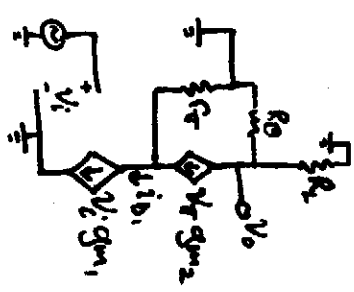$M_1: V_T = 0.6V \quad \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} = 200 \mu A/V^2 \quad \lambda = 0$
 $Q_2: I_S = 10^{-15} A, V_A = \infty, V_{ce,sat} = 0.2V$
 $\beta_F = \beta_0 = 200$
 $I_{C2} = 50 \mu A, V_O = 3V$



$$V_O = -R_L \parallel R_S \cdot i_{C2}$$

$R_L \quad i_{b1} - i_{B2}$

a) $i_{b1} = V_i g_{m1}$
 $i_{b2} = i_{B2} + i_{C2} = \frac{V_{T2}}{r_{\pi 2}} + \mu_{F2} g_{m2}$
 $V_i g_{m1} = V_{T2} \left(\frac{1}{r_{\pi 2}} + g_{m2} \right)$

$$V_O = \left(V_i g_{m1} - \frac{V_{T2}}{r_{\pi 2}} \right) R_L \Rightarrow$$

negligible


$\frac{V_O}{V_i} = -g_{m1} R_L$	$\Gamma_{in} = \infty$	$\Gamma_{out} = R_L \parallel R_S \approx R_L$
---------------------------------	------------------------	--

b)


$a_v = -g_{m1} R_L = \sqrt{2 I_{D1} \mu C_{ox} \frac{W}{L}} \cdot R_L = -5.66$	$R_{in} = \infty$ $R_{out} = 90 k\Omega$
--	---

$\beta_F = \beta_o = 100$, Ignore DC Base Currents

3)

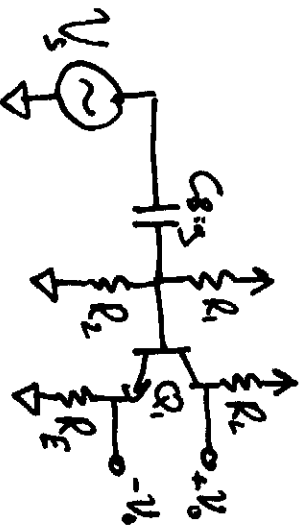

b)

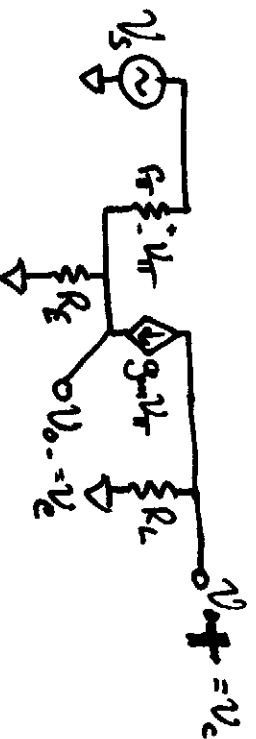

$$V_\pi = V_s - V_c$$

$$V_c = \left(\frac{V_\pi}{r_\pi} + g_m V_\pi \right) R_E \approx g_m R_E V_\pi$$

$$V_\pi = \frac{V_s}{1 + g_m R_E} \rightarrow V_o = -g_m V_\pi R_L = \frac{-g_m R_L V_s}{1 + g_m R_E}$$

$$V_o = V_c \approx g_m R_E V_\pi = \frac{g_m R_E V_s}{1 + g_m R_E}$$

$$V_o - V_o = -\frac{2g_m R_E V_s}{1 + g_m R_E} \rightarrow$$

$$\boxed{\frac{V_o}{V_s} = -\frac{2g_m R_E}{1 + g_m R_E}}$$

c)


$$V_B = V_c \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad V_E \approx R_E I_C$$

$$I_C = I_S e^{\left(\frac{V_B - V_E}{V_T} \right)} \rightarrow I_C = .955 \text{ mA}$$

$$g_m = \frac{I_C}{V_T} = .0382 \text{ A/V}$$

$$\boxed{\frac{V_o}{V_s} = \frac{-2g_m R_E}{1 + g_m R_E} = -1.975}$$


1)

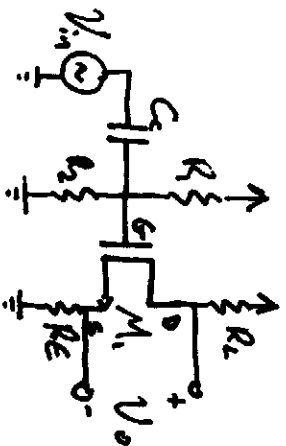

$$V_T = 0.6 \quad \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} = 100 \mu A/V^2 \quad \lambda = 0$$

~~$V_G = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_i$~~ / ~~$V_{GS}$~~

b)

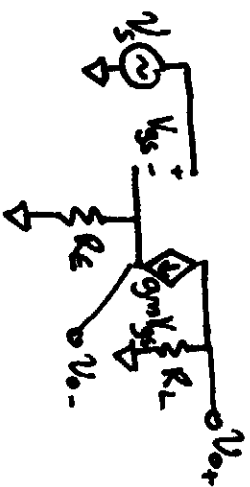

$$V_o = V_D - V_S = -g_m V_{GS} R_L - g_m V_{GS} R_E$$

$$V_{GS} = V_S - V_S = V_S - i_D R_E$$

$$i_D = g_m V_{GS} = g_m (V_S - i_D R_E)$$

$$i_D = \frac{V_S g_m}{1 + R_E g_m}$$

$$V_o = -\frac{V_S g_m R_L}{1 + R_E g_m} - \frac{V_S g_m R_E}{1 + R_E g_m} = -\frac{2 V_S g_m R_E}{1 + R_E g_m} \rightarrow \boxed{V_o = \frac{-2 g_m R_E}{1 + R_E g_m} V_S}$$

c)

$$I_D = \frac{\mu_n C_{ox}}{2} \frac{W}{L} (V_G - V_S - V_T)^2 = \frac{\mu_n C_{ox}}{2} \frac{W}{L} (V_G - I_D R_E - V_T)^2$$

$$V_G = V_{CC} \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 2.6V$$

$$I_D = 0.146mA$$

$$g_m = \sqrt{2 I_D \mu_n C_{ox} \frac{W}{L}} = 1.71 \times 10^{-6} \text{ mho}$$

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{-2 g_m R_E}{1 + g_m R_E} = -0.509$$